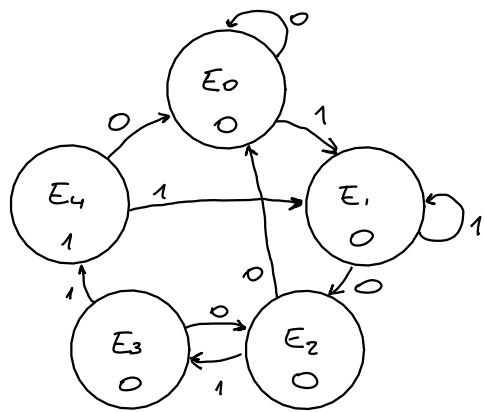


Ejercicio 11:

Diseñar una máquina de estados que funcione como detector del patrón “1011”. La máquina debería mostrar un ‘1’ como salida cada vez que se encuentra el patrón, y un ‘0’ en caso contrario.

No debe considerarse las superposiciones en la secuencia de entrada, es decir si: “...1011011...” el output correcto es “...0001000...”.

Combinacional de estados:



| Estado actual  |                |                | Entrada | Estado siguiente |                |                |
|----------------|----------------|----------------|---------|------------------|----------------|----------------|
| Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> | IN      | D <sub>2</sub>   | D <sub>1</sub> | D <sub>0</sub> |
| 0              | 0              | 0              | 0       | 0                | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              | 1       | 0                | 0              | 1              |
| 0              | 0              | 1              | 0       | 0                | 1              | 0              |
| 0              | 0              | 1              | 1       | 0                | 0              | 1              |
| 0              | 1              | 0              | 0       | 0                | 0              | 0              |
| 0              | 1              | 0              | 1       | 0                | 1              | 1              |
| 0              | 1              | 1              | 0       | 0                | 1              | 0              |
| 0              | 1              | 1              | 1       | 1                | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 0       | 0                | 0              | 0              |
| 1              | 0              | 0              | 1       | 0                | 0              | 1              |
| 1              | 0              | 1              | x       | x                | x              | x              |
| 1              | 1              | 0              | x       | x                | x              | x              |
| 1              | 1              | 1              | x       | x                | x              | x              |

Combinacional de salida:

| Estado actual  |                |                |                | Salida |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> | Q <sub>0</sub> | OUT    |
| E <sub>0</sub> | 0              | 0              | 0              | 0      |
| E <sub>1</sub> | 0              | 0              | 1              | 0      |
| E <sub>2</sub> | 0              | 1              | 0              | 0      |
| E <sub>3</sub> | 0              | 1              | 1              | 0      |
| E <sub>4</sub> | 1              | 0              | 0              | 1      |

| Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> | Q <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1              | x              | x              | x              |

OUT = Q<sub>2</sub>

| Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 0                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 0 1                           | 0                 | 0                 | 1                 |
| 1 0                           | x                 | x                 | x                 |
| 1 1                           | 0                 | 0                 | x                 |

D<sub>2</sub> = Q<sub>1</sub>Q<sub>0</sub>IN

| Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 0                           | 0                 | 0                 | 1                 |
| 0 1                           | 0                 | 1                 | 1                 |
| 1 0                           | x                 | x                 | x                 |
| 1 1                           | 0                 | 0                 | x                 |

D<sub>1</sub> = Q<sub>1</sub>Q<sub>0</sub>IN + Q<sub>0</sub>IN

| Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN | Q <sub>0</sub> IN |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 0                           | 1                 | 1                 | 0                 |
| 0 1                           | 1                 | 0                 | 0                 |
| 1 0                           | x                 | x                 | x                 |
| 1 1                           | 1                 | x                 | x                 |

D<sub>0</sub> = Q<sub>1</sub>IN + Q<sub>0</sub>IN

La implementación es la siguiente:

