Ejercicio 2:

Cuantos "chip" de memoria RAM de 2K palabras x 8 bits se necesitan para implementar un banco de memoria de:

- A. 2K palabras de 16 bits?
- B. 4K palabras de 8 bits?
- C. 4K palabras de 16 bits?
- A) Para implementar un banco de memoria de 2kx16 bits necesito 2 chips de memoria Ram de 2kx8bits conectados en paralelo para aumentar sólo el ternatio de la polabra.
- B) Para implementar un banco de memoria de 4hx8bits necesito 2 chips de memoria RAM de 2hx8bits conectados en serie para aumentar sólo el temaño de direccionamiento.
- C) Para implementar un bonco de memoria de 4hx16bits necesito 4 chips de memoria RAM de 2hx8bits, dos coneciados en serie y dos coneciados en paralelo.